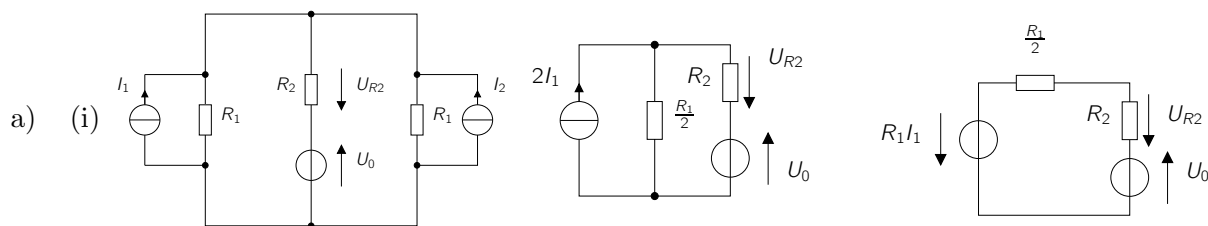


Aufgabe 1



$$U_{R2} = \frac{R_2}{R_2 + \frac{R_1}{2}} (R_1 I_1 + U_0) = \frac{2R_2}{R_1 + 2R_2} (R_1 I_1 + U_0)$$

(ii)

$$\begin{aligned} P_{R2} &= \frac{U_{R2}^2}{R_2} \\ U_{R1} &= U_0 - U_{R2} \\ \Rightarrow P_{R1} &= \frac{(U_0 - U_{R2})^2}{R_1} \\ &= \frac{1}{R_1} \left(U_0 - \frac{2R_2}{R_1 + 2R_2} (R_1 I_1 + U_0) \right)^2 \\ &= \frac{1}{R_1} \left(U_0 \frac{R_1}{R_1 + 2R_2} - 2 \frac{R_1 R_2}{R_1 + 2R_2} I_1 \right)^2 \\ \Rightarrow P_{\Sigma} &= 2P_{R1} + P_{R2} \\ &= \frac{2}{R_1} \left(\frac{R_1}{R_1 + 2R_2} U_0 - \frac{2R_1 R_2}{R_1 + 2R_2} I_1 \right)^2 + \frac{1}{R_2} \left(\frac{2R_2}{R_1 + 2R_2} (R_1 I_1 + U_0) \right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{R_1 + 2R_2} \right)^2 [2R_1 (U_0 - 2R_2 I_1)^2 + 4R_2 (U_0 + R_1 I_1)^2] \\ &= \frac{2}{(R_1 + 2R_2)^2} ((R_1 + 2R_2) U_0^2 + 4R_1 R_2^2 I_1^2 + 2R_1^2 R_2 I_1^2) \\ &= \frac{2}{(R_1 + 2R_2)^2} ((R_1 + 2R_2) U_0^2 + 4R_1 R_2 I_1^2 (2R_2 + R_1)) \\ &= \frac{2}{(R_1 + 2R_2)^2} (U_0^2 + 4R_1 R_2 I_1^2) \end{aligned}$$

alternativ: Superposition

$$\Rightarrow P_{\Sigma} = \frac{U_0^2}{R_2 + \frac{R_1}{2}}$$

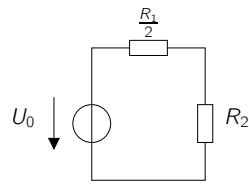


Abbildung 1: $I_0 = 0$

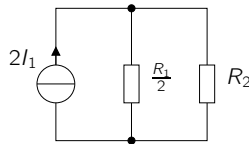


Abbildung 2: $U_0 = 0$


$$\begin{aligned} \Rightarrow P_{\Sigma} &= \frac{\frac{R_1}{2} R_2}{\frac{R_1}{2} + R_2} 4I_1^2 \\ &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + 2R_2} 4I_1^2 \end{aligned}$$

b) Maschenumlauf:

$$\text{a-c: } U_1 = U_2$$


$$\text{b-c: } U_1 = -U_3$$

c) Überlagerungssatz:

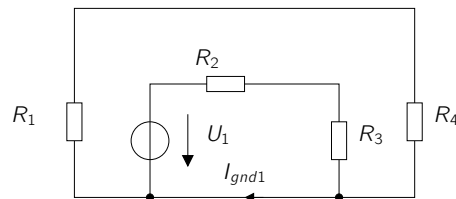

U_1 :


$$I_{gnd1} = \frac{U_1}{R_2 + R_3}$$

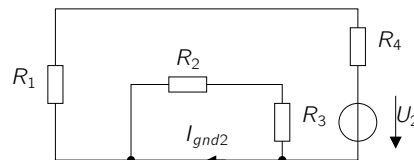

$$U_2 :$$
$$I_{gnd2} = \frac{-U_2}{R_1 + R_4}$$
$$\Rightarrow I_{gnd} = I_{gnd1} + I_{gnd2} = \frac{U_1}{R_2 + R_3} - \frac{U_2}{R_1 + R_4}$$

Aufgabe 2

a) Gleichstromersatzschaltbild

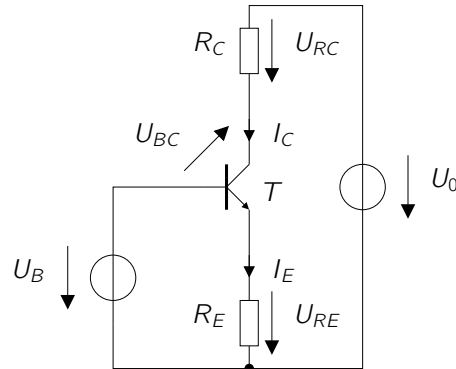

b) Dimensionierungsvorschrift

$$\begin{aligned}
 U_{Rc} &= R_C I_C \\
 I_C &\approx I_E \text{ da } I_B \ll I_C \\
 \Rightarrow U_{Rc} &= R_C I_E = \frac{R_C}{R_E} U_{RE} = \frac{R_C}{R_E} (U_B - U_{BE0}) \stackrel{!}{=} \frac{U_0}{2} \\
 R_E &= \frac{2R_C}{U_0} (U_B - U_{BE0}) \Leftrightarrow U_B = U_{BE0} + U_0 \frac{R_E}{2R_C}
 \end{aligned}$$


c) normal-aktiv:

$$\begin{aligned}
 U_{BC} < 0 &\Rightarrow U_{BC} = U_B - U_0 + U_{RC} < 0 \\
 U_{RC} &= \frac{R_C}{R_E} (U_B - U_{BE0}) \\
 \Rightarrow U_B - U_0 + \frac{R_C}{R_E} < 0 &\Leftrightarrow U_B \left(1 + \frac{R_C}{R_E}\right) < U_0 + \frac{R_C}{R_E} U_{BE0} \\
 \Leftrightarrow U_B < \frac{U_0 + \frac{R_C}{R_E} U_{BE0}}{1 + \frac{R_C}{R_E}}
 \end{aligned}$$


normal-aktiv:

$$\begin{aligned}
 I_C > 0 &\Rightarrow I_G > 0 \Rightarrow U_{RE} > 0 \Rightarrow U_B > U_{BE0} \\
 U_{BE0} < U_B < \frac{U_0 + \frac{R_C}{R_E} U_{BE0}}{1 + \frac{R_C}{R_E}}
 \end{aligned}$$

d) Wechselstromersatzschaltbild

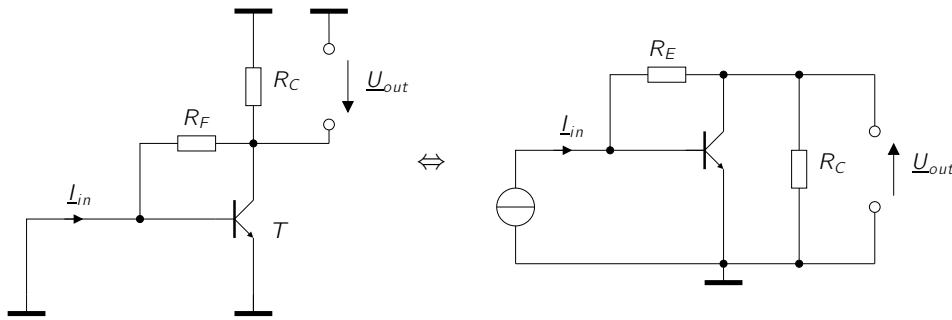

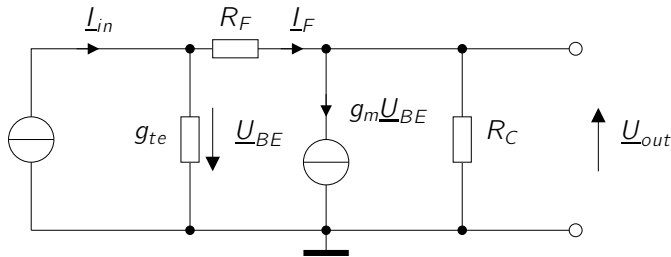e) Kleinsignal-Wechselstromersatzschaltbild



$$(*) \underline{U}_{BE} = -\underline{U}_{out} + R_F \underbrace{(\underline{I}_{in} - g_{te}\underline{U}_{BE})}_{\underline{I}_F} = R_F \underline{I}_F - \underline{U}_{out}$$

$$\underline{U}_{out} = R_C(g_m \underline{U}_{BE} - \underline{I}_F)$$

$$\Rightarrow \underline{U}_{out} = R_C(g_m \underline{U}_{BE} - \frac{\underline{U}_{BE} + \underline{U}_{out}}{R_F})$$

$$= R_C(g_m - \frac{1}{R_F})\underline{U}_{BE} - \frac{R_C}{R_F}\underline{U}_{out}$$

$$\left. \begin{aligned} &\Leftrightarrow (1 + \frac{R_C}{R_F})\underline{U}_{out} = R_C(g_m - \frac{1}{R_F})\underline{U}_{BE} \\ &(*) \rightarrow (1 + R_F g_{te})\underline{U}_{BE} = R_F \underline{I}_{in} - \underline{U}_{out} \end{aligned} \right\} (1 + \frac{R_C}{R_F})\underline{U}_{out} = \frac{R_C(g_m - \frac{1}{R_F})}{1 + R_F g_{te}}(R_F \underline{I}_{in} - \underline{U}_{out})$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{((1 + \frac{R_C}{R_F})(1 + R_F g_{te} + R_C(g_m - \frac{1}{R_F})))}_{(1 + R_F g_{te} + R_E g_{te} + R_C g_m)} \underline{U}_{out} = R_C R_F (g_m - \frac{1}{R_F}) \underline{I}_{in}$$

$$\approx R_C g_m$$

$$\Rightarrow \underline{H} = \frac{R_C R_F (g_m - \frac{1}{R_F})}{1 + R_F g_{te} + R_C g_m}$$

Aufgabe 3

a)

$$I_{Cmax} = \frac{U_0}{R_C} = \frac{5V}{500\Omega} = 10mA$$

b)

$$I_B = 75\mu A$$

c)

$$i_B(t) = \frac{U_{in}(t) - U_{BE}}{R_1 + R_B} \Leftrightarrow R_B = \frac{U_{in}(t) - U_{BE}}{i_B(t)} - R_1$$
$$R_B = \frac{5V - 0.7V}{75\mu A} - 200\Omega = 57.13k\Omega$$

d)

$$I_{Cmax} = \frac{U_0 - U_{CEmin}}{R_C} = \frac{5V - 0.2V}{500\Omega} = 9.6mA$$

\Rightarrow 4% Abweichung

Keine neue Dimensionierung notwendig, da Änderung klein ist und außerdem gefordert ist, dass $U_{CE}(t) \leq 0.2V$ und mit 9.6mA statt 10mA $U_{CE}(t)$ etwas kleiner sein wird, die Forderung also noch erfüllt ist.

Aufgabe 4

a)

$$i_{in}(t) = C \frac{du_{out}}{dt}$$

$$i_{in} = \frac{u_{in}(t) - u_{out}}{R}$$

$$\Rightarrow u_{in}(t) - u_{out}(t) = RC \frac{du_{out}}{dt}$$

$$\rightarrow 0 \leq t < DT$$

$$RC \frac{du_{out}}{dt} + u_{out}(t) = U_0$$

$$\rightarrow DT \leq t < T$$

$$RC \frac{du_{out}}{dt} + u_{out}(t) = 0$$

b)

$$i_{in} \approx \frac{u_{in}(t) - U_{out}}{R}$$

$$\Rightarrow u_{in}(t) - U_{out} = RC \frac{du_{out}}{dt}$$

$$\rightarrow 0 \leq t < DT :$$

$$RC \frac{du_{out}}{dt} = U_0 - U_{out}$$

$$\rightarrow DT \leq t < T :$$

$$RC \frac{du_{out}}{dt} = -U_{out}$$

c) Lösen der Gleichung:

$$\rightarrow \int_0^{DT} RC \frac{du_{out}}{dt} = \int_0^{DT} (U_0 - U_{out}) dt$$

$$\Leftrightarrow RC \underbrace{(U_{out}(DT))}_{U_{out,max}} - \underbrace{U_{out}(0)}_{U_{out,min}} = (U_0 - U_{out}) DT$$

$$\rightarrow \int_{DT}^T RC \frac{du_{out}}{dt} = \int_{DT}^T (-U_{out}) dt$$

$$\Leftrightarrow RC \underbrace{(U_{out}(T))}_{U_{out,min}} - \underbrace{U_{out}(DT)}_{U_{out,max}} = -U_{out}(T - DT)$$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} RC(U_{out,max} - U_{out,min}) &= (U_0 - U_{out}) DT \\ RC(U_{out,min} - U_{out,max}) &= -U_{out}(T - DT) \end{aligned} \right\} (+)$$

$$\Rightarrow 0 = U_0 DT - U_{out} T \Leftrightarrow U_{out} = U_0 D$$

d) Dimensionierungsvorschrift:

$$RC(U_{out,min} - U_{out,max}) = U_{out}(D - T)T$$
$$\Leftrightarrow C = \frac{U_{out}}{\Delta U_{out}} \frac{T}{R} (1 - D) = C = \frac{U_0}{\Delta U_{out}} \frac{T}{R} (1 - D)$$