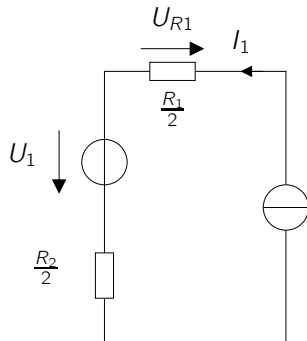


Aufgabe 1

a) (i) Spannung U_{R1} :



$$\Rightarrow U_{R1} = \frac{-R_1}{2} I_1$$

(ii) P_Σ :

$$U_{R2} = \frac{R_2}{R_1} U_{R1} = -\frac{R_2}{2} I_1$$

$$\Rightarrow P_\Sigma = 2 \frac{U_{R1}^2}{R_1} + 2 \frac{U_{R2}^2}{R_2}$$

$$= \frac{1}{2} R_1 I_1^2 + \frac{1}{2} R_2 I_1^2$$


b) I_2, I_3 :

$$I_1 = I_2$$

$$I_1 = -I_3$$


c) I_{gnd} :

I_1 aktiv; $I_2 = 0$

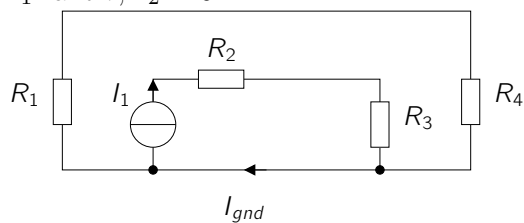

$$\rightarrow I_{gnd} = I_1$$


$I_1 = 0$; I_2 aktiv:

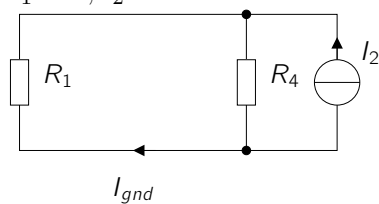

$$\text{Stromteiler: } I_{gnd} = -\frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4}} I_2 = -\frac{R_4}{R_1 + R_4} I_2$$
$$\Rightarrow I_{gnd} = I_1 - \frac{R_4}{R_1 + R_4} I_2$$

Aufgabe 2

a) Gleichstromersatzschaltbild:

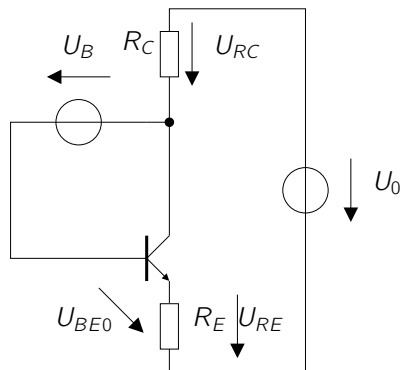



b) Dimensionierungsvorschrift:

$$\begin{aligned}
 U_{RC} &\stackrel{!}{=} \frac{U_0}{2} & \Rightarrow I_C &= \frac{U_{RC}}{R_C} = \frac{U_0}{2R_C} \\
 I_E &\approx I_C, \text{ da } I_B \ll I_C & \Rightarrow U_{RE} &= R_E I_E = R_E I_C = \frac{R_E}{2R_C} U_0 \\
 U_{RC} + U_B + U_{BE0} + U_{RE} - U_0 &= 0 & \Leftrightarrow \frac{U_0}{2} + U_B + U_{BE0} + \frac{R_E}{2R_C} U_0 - U_0 &= 0 \\
 \Leftrightarrow U_B &= U_0 \left(1 - \frac{1}{2} - \frac{R_E}{2R_C} \right) - U_{BE0} & = U_0 \left(\frac{1}{2} - \frac{R_E}{2R_C} \right) - U_{BE0}
 \end{aligned}$$



c) normal-aktiv:

$$\begin{aligned}
 U_{BE} &> 0 ; U_{BC} < 0 ; I_C > 0 \\
 U_B &= -U_{BC} < 0 \quad \Leftrightarrow U_B > 0 \\
 U_{RC} + U_B + U_{BE} + U_{RE} - U_0 &= 0 \quad \Leftrightarrow U_{BE} = U_0 - U_{RC} - U_{RE} - U_B \\
 U_{BE} &= U_0 - (R_C + R_E) I_C - U_B > 0 \\
 \Leftrightarrow U_B &< U_0 - (R_C + R_E) I_C \\
 \text{Grenzfall } (U_{BE} \rightarrow 0 \Rightarrow I_C \rightarrow 0) : & \\
 U_B &< U_0 \\
 \Rightarrow 0 &< U_B < U_0
 \end{aligned}$$

d) WS-ESB:

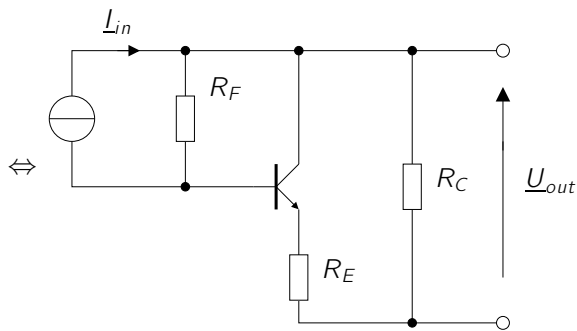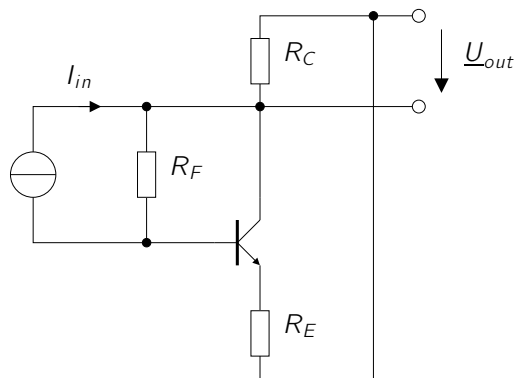

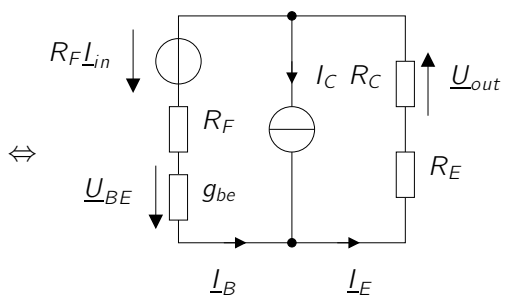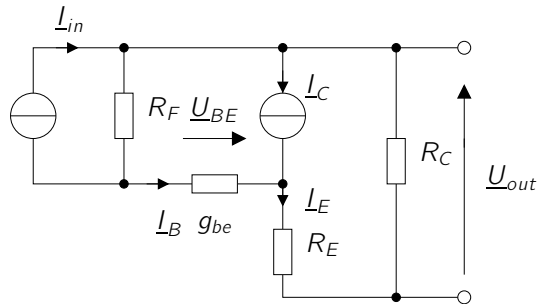e) Kleinsignal-Wechselstromersatzschaltbild:



Masche:

$$\begin{aligned}
 R_F \underline{I}_{in} + R_F g_{be} \underline{U}_{BE} + \underline{U}_{BE} &= -\underline{U}_{out} - \frac{R_E}{R_C} \underline{U}_{out} \\
 \Leftrightarrow R_F \underline{I}_{in} + (1 + R_F g_{be}) \underline{U}_{BE} &= -\underline{U}_{out} \left(1 + \frac{R_E}{R_C} \right) \quad (1)
 \end{aligned}$$

$$\underline{U}_{out} = R_C \underline{I}_E = R_C (\underline{I}_B + \underline{I}_C) = R_C \underbrace{\left(\frac{1}{\beta_0} + 1 \right)}_{\approx 1} \underline{I}_C = R_C g_m \underline{U}_{BE} \quad (2)$$

$$(1), (2) \rightarrow R_E \underline{I}_{in} + (1 + R_F g_{be}) \frac{\underline{U}_{out}}{R_C g_m} + \underline{U}_{out} \left(1 + \frac{R_E}{R_C} \right) = 0$$

$$\begin{aligned}
 \Leftrightarrow \underline{H} = \frac{\underline{U}_{out}}{\underline{I}_{in}} &= - \frac{R_F}{\frac{1 + R_F g_{be}}{R_C g_m} + 1 + \frac{R_E}{R_C}} \\
 &= - \frac{R_F R_C}{R_E + R_C + \frac{1}{g_m} + R_F \frac{1}{\beta_0}}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 3

a) $u_{CE}(t) = 0 \text{ V} \Rightarrow I_{C,max} = \frac{U_0}{R_C} = \frac{10 \text{ V}}{500 \Omega} = 20 \text{ mA}$

b) $I_B \approx 100 \mu\text{A}$

c) Dimensionierung:

$$I_{in}(t) = I_B(t) + \frac{U_{BE}}{R_B}$$
$$\Leftrightarrow R_B = \frac{U_{BE}}{I_{in}(t) - i_B(t)} = \frac{0,7 \text{ V}}{1 \text{ mA} - 100 \mu\text{A}} = 778 \Omega$$

d) $I_{C,max}$:

$$I_{C,max} = \frac{U_0 - 0,3 \text{ V}}{R_C} = \frac{10 \text{ V} - 0,3 \text{ V}}{500 \Omega} = 19,4 \text{ mA}$$
$$\frac{19,4 \text{ mA}}{20 \text{ mA}} 100 \% = 97 \% \Rightarrow 3 \% \text{ Abweichung}$$

Klein. Außerdem ist der "neue" Strom $I_{C,max}$, kleiner als der zuvor berechnet, sodass der Transistor definitiv durchschaltet.

Aufgabe 4

a) Differentialgleichung:

$$\begin{array}{ll}
 0 \leq t < DT : & DT \leq t < T : \\
 L \frac{di_{in}}{dt} + U_{out}(t) = U_{in}(t) & \\
 \Leftrightarrow \frac{L}{R} \frac{du_{out}}{dt} + u_{out}(t) = U_0 & \frac{L}{R} \frac{du_{out}}{dt} + u_{out}(t) = 0
 \end{array}$$

b) $U_{out}(t) \approx U_{out}$

$$\Rightarrow \frac{L}{R} \frac{du_{out}}{dt} + U_{out} = U_0 \qquad \frac{L}{R} \frac{du_{out}}{dt} + U_{out} = 0$$

c) Mittelwert:

$$\begin{array}{ll}
 \frac{L}{R} \int_0^{DT} \frac{du_{out}}{dt} dt + U_{out} = U_0 & \frac{L}{R} \int_{DT}^T \frac{du_{out}}{dt} dt + U_{out} = 0 \\
 \Leftrightarrow \frac{L}{R} (\underbrace{u_{out}(DT)}_{=U_{out,max}} - \underbrace{u_{out}(0)}_{=U_{out,min}}) = (U_0 - U_{out}) DT & \frac{L}{R} (\underbrace{u_{out}(T)}_{=U_{out,min}} - \underbrace{u_{out}(DT)}_{=U_{out,max}}) = -U_{out}(T - DT) \\
 \Leftrightarrow \frac{L}{R} (U_{out,max} - U_{out,min}) = (U_0 - U_{out}) DT & \frac{L}{R} (U_{out,min} - U_{out,max}) = -U_{out}(T - DT)
 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow (U_0 - U_{out}) DT - U_{out}(T - DT) = 0 \Leftrightarrow U_0 DT = U_{out} T \Leftrightarrow U_{out} = U_0 D$$

d) Dimensionierungsvorschrift:

$$\begin{array}{l}
 \frac{L}{R} \Delta U_{out} = (U_0 - U_{out}) DT = U_0(1 - D) DT \\
 \Leftrightarrow L = R \frac{U_0}{\Delta U_{out}} (1 - D) DT \quad \text{oder} \quad L = R \frac{U_{out}}{\Delta U_{out}} (1 - D) T
 \end{array}$$