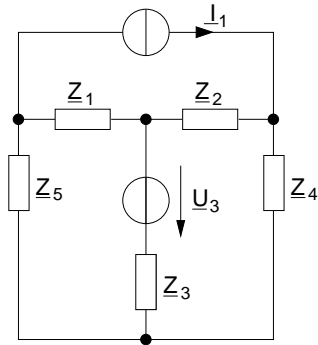



Klausur Elektronik II, SS 2006

Lösungsvorschlag


Aufgabe 1 (5 Punkte): Netzwerkberechnung




Stromquelle I_1 verdoppeln

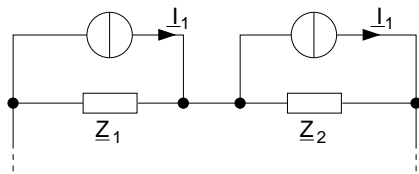

Umwandeln in Spannungsquellen

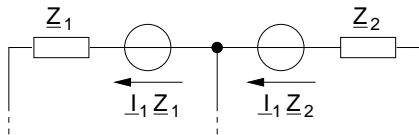

Spannungsquelle U_3 über Knoten ziehen

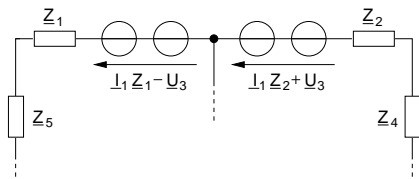


Spannungsquellen und Impedanzen in Reihe zusammenfassen

$$\underline{Z}_{15} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_5$$


$$\underline{Z}_{24} = \underline{Z}_2 + \underline{Z}_4$$

$$\underline{U}^- = \underline{I}_1 \cdot \underline{Z}_1 - \underline{U}_3$$
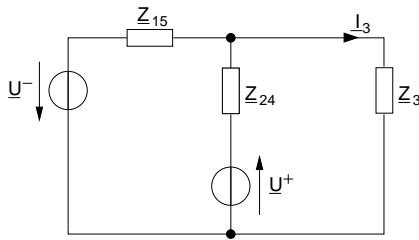
$$\underline{U}^+ = \underline{I}_1 \cdot \underline{Z}_2 + \underline{U}_3$$



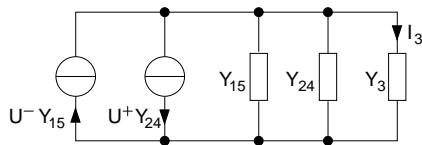Spannungsquellen in Serie zu Impedanzen
in Stromquellen umwandeln




Ströme müssen sich kompensieren,
damit


$$\Rightarrow I_3 = 0.$$

$$\begin{aligned} \underline{U}^- \cdot \underline{Y}_{15} &= \underline{U}^+ \cdot \underline{Y}_{24} \\ (\underline{I}_1 \underline{Z}_1 - \underline{U}_3) \cdot \underline{Y}_{15} &= (\underline{I}_1 \underline{Z}_2 + \underline{U}_3) \cdot \underline{Y}_{24} \\ \underline{I}_1 \cdot \left(\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_{15}} - \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_{24}} \right) &= \frac{\underline{U}_3}{\underline{Z}_{24}} + \frac{\underline{U}_3}{\underline{Z}_{15}} \\ \frac{\underline{U}_3}{\underline{I}_1} &= \frac{\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_{15}} - \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_{24}}}{\frac{1}{\underline{Z}_{24}} + \frac{1}{\underline{Z}_{15}}} = \frac{\underline{Z}_1 \underline{Z}_{24} - \underline{Z}_2 \underline{Z}_{15}}{\underline{Z}_{15} + \underline{Z}_{24}} \end{aligned}$$

Aufgabe 2 (5 Punkte): Ortskurve

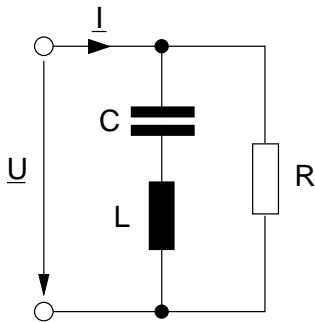


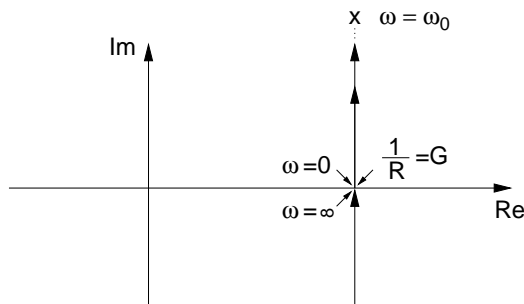1) Skizze der Ortskurve der Eingangsadmittanz:



$$\begin{aligned} \underline{Y} &= \frac{1}{\left(j\omega L + \frac{1}{j\omega C} \right)} + G \\ &= \frac{j\omega C}{1 - \omega^2 LC} + G \\ \Rightarrow \omega_0 &= \sqrt{\frac{1}{LC}} \end{aligned}$$

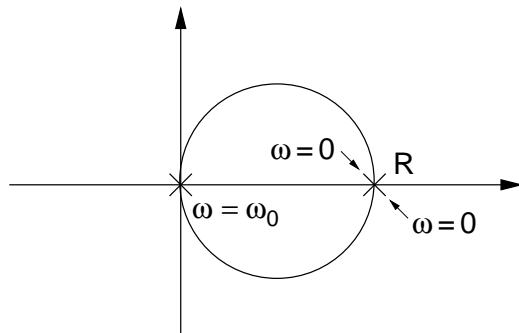- 2) Skizze der Ortskurve der Eingangsimpedanz: Inversion von 1)




Aufgabe 3 (5 Punkte): Arbeitspunkt, Wärmewiderstand

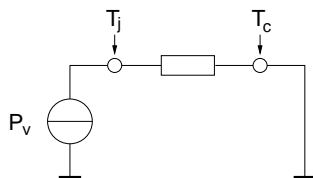- 1) Verlustleistung des Transistors:

$$P_V = I_B \cdot U_{BE} + I_C \cdot U_{CE} \approx I_C \cdot U_{CE}$$

$$P_V = I_C \cdot U_{CE} \Rightarrow U_{CE} = \frac{P_V}{I_C} = \frac{0,5 \text{ W}}{0,1 \text{ A}} = \underline{\underline{5 \text{ V}}}$$



$$P_V \cdot R_{thjc} = T_j - T_c$$

$$P_V = \frac{T_j - T_c}{R_{thjc}} = \frac{(100 - 60) \text{ K}}{80 \text{ K}} \text{ W}$$

$$P_V = 0,5 \text{ W}$$


- 2) Kollektorwiderstand R_C :

$$U_{RC} = 12 \text{ V} - 1 \text{ V} - 5 \text{ V} = 6 \text{ V}$$


$$R_C = \frac{U_{RC}}{0,1 \text{ A}} = \frac{6 \text{ V}}{0,1 \text{ A}} = \underline{\underline{60 \Omega}}$$

Aufgabe 4 (10 Punkte): Schaltungsberechnung, Dimensionierung, Arbeitspunkt

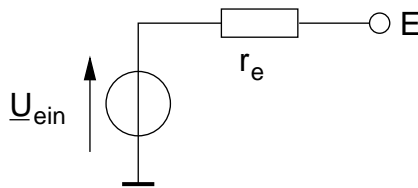- 1) Kollektor-Grundschtaltung: $r_e = \frac{1}{g_m} = \frac{U_T}{I_C}$ $\beta = \infty \Rightarrow g_{be} = 0$
 Spannungsverstärkung $v_u \approx 0$
 \Rightarrow ESB der KGS (Emitterfolger)



WS-ESB:

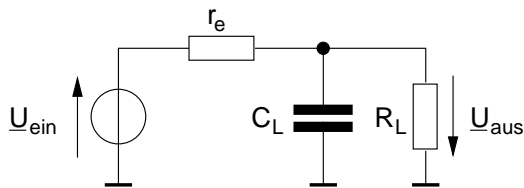

$$\begin{aligned} \underline{F}(j\omega) &= \frac{U_{aus}}{U_{ein}} = \frac{-R_L || C_L}{r_e + R_L || C_L} = \frac{-1}{1 + \frac{r_e}{R_L || C_L}} \\ &= \frac{-1}{1 + \frac{r_e(R_L + \frac{1}{j\omega C_L})j\omega C_L}{R_L}} = \frac{-1}{1 + j\omega C_L r_e + \frac{r_e}{R_L}} \end{aligned}$$

- 2) Ausdruck aus 1) umformen zu $\frac{F_a}{1+F_a \cdot F_2}$ $1 + \frac{r_e}{R_L} = \frac{R_L + r_e}{R_L}$

$$\begin{aligned} \underline{F}(j\omega) &= \frac{-1}{1 + \frac{r_e}{R_L}} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C_L r_e \cdot \frac{R_L}{r_e + R_L}} \\ \Rightarrow \underline{F}(j\omega) &= \frac{-v_0}{1 + \frac{j\omega}{\omega_0}} \quad \omega_0 = \frac{r_e + R_L}{r_e R_L C_L}, \quad v_0 = \frac{R_L}{R_L + r_e} \end{aligned}$$

Im Ausdruck aus 1) $\text{Im}(N) = \text{Re}(N)$ ausrechnen, Nenner-Term auf $1 + \dots$

bringen:

$$v_0 = \frac{1}{1 + \frac{r_e}{R_L}} = \frac{R_L}{R_L + r_e}$$

$$\text{Im}(N) = \text{Re}(N)$$

$$\frac{r_e}{R_L} + 1 = \omega_0 C_L r_e$$

$$g_m + \frac{1}{R_L} = \omega_0 C_L$$

$$\frac{1 + g_m R_L}{C_L R_L} = \omega_0 = \frac{R_L + r_e}{r_e (C_L R_L)}$$

3)

$$\omega_0 = \frac{r_e + R_L}{r_e C_L R_L} = \frac{\frac{U_T}{I_C} + R_L}{\frac{U_T}{I_C} R_L C_L} = \frac{U_T + R_L I_C}{U_T R_L C_L}$$

$$\omega_0 U_T R_L C_L = U_T + R_L I_C$$

$$U_T (\omega_0 R_L C_L - 1) = R_L I_C$$

$$I_C = \frac{U_T}{R_L} (\omega_0 R_L C_L - 1)$$

4) I_C muss ≥ 0 sein, d.h. in Richtung Kollektor fließen

$$\Rightarrow \omega_0 R_L C_L \geq 1 \quad \text{mit} \quad R_L C_L = \frac{1}{\omega_L}$$

$$\Rightarrow \frac{\omega_0}{\omega_L} \geq 1 \iff \omega_0 \geq \omega_L$$


5) Transistor muss im normal-aktiven Betrieb sein (durch U_{BC} gesteuerter Beitrag im Kollektorstrom ≈ 0)

$$\Rightarrow |U_{ein}| = 0 \quad (\text{streng}) \quad \text{mit Vernachlässigung kleiner Ströme}$$


$$\Rightarrow |U_{ein}| \ll U_{D,BC} \quad \text{Diffusionsspannung}$$

Aufgabe 5 (15 Punkte): Rückkopplung, Zweitor


1) WS-ESB

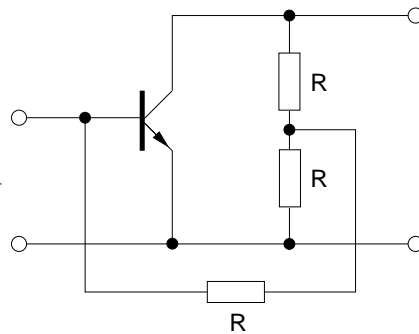

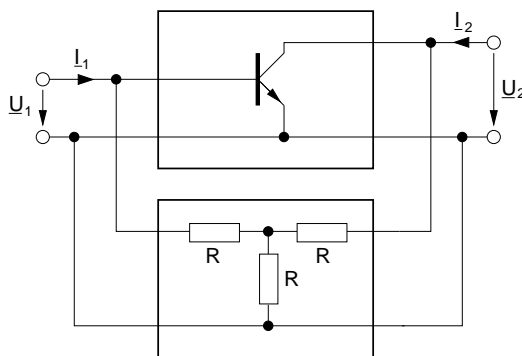Zerlegung in Haupt- und Rückkopplungs Zweitor:



Kleinsignal-ESB:

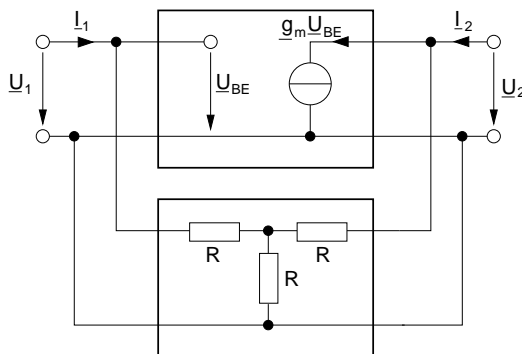


2) PPK, da Spannungen $\underline{E}_a, \underline{E}_2$ gleich sind und sich die Ströme addieren.

Torbed. ist erfüllt, da einfließende = ausfließende Ströme.

3) $\underline{I}_1 = \underline{U}_1 \underline{Y}_{11} + \underline{U}_2 \underline{Y}_{12}$ Admittanz-Matrizen, da $\underline{I}_2 = \underline{U}_1 \underline{Y}_{21} + \underline{U}_2 \underline{Y}_{22}$

4) Hauptzweitor:


$$\begin{aligned} \underline{Y}_{11}^{(1)} &= \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{U}_2=0} = 0 \\ \underline{Y}_{12}^{(1)} &= \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{U}_1=0} = 0 \\ \underline{Y}_{21}^{(1)} &= \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{U}_2=0} = g_m \\ \underline{Y}_{22}^{(1)} &= \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{U}_1=0} = 0 \end{aligned}$$

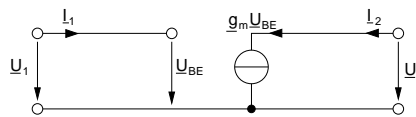

$$\Rightarrow \left[\underline{Y}^{(1)} \right] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ g_m & 0 \end{bmatrix}$$

Rückkopplungszweitor:

$$\begin{aligned} \underline{Y}_{11}^{(2)} &= \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{U}_2=0} = \frac{2}{3R} \\ \underline{Y}_{12}^{(2)} &= \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{U}_1=0} = -\frac{1}{3R} \\ \underline{Y}_{21}^{(2)} &= \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{U}_2=0} = -\frac{1}{3R} \\ \underline{Y}_{22}^{(2)} &= \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{U}_1=0} = \frac{2}{3R} \end{aligned}$$

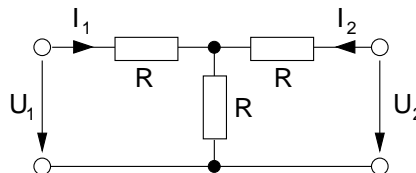

$$\Rightarrow \left[\underline{Y}^{(2)} \right] = \begin{bmatrix} \frac{2}{3R} & -\frac{1}{3R} \\ -\frac{1}{3R} & \frac{2}{3R} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \left[\underline{Y} \right] = \left[\underline{Y}^{(1)} \right] + \left[\underline{Y}^{(2)} \right] = \begin{bmatrix} \frac{2}{3R} & -\frac{1}{3R} \\ g_m - \frac{1}{3R} & \frac{2}{3R} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 [\underline{Y}_{ges}] &= [\underline{Y}_1] + [\underline{Y}_2] \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ g_m & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{2}{3R} & -\frac{1}{3R} \\ -\frac{1}{3R} & \frac{2}{3R} \end{bmatrix} \\
 [\underline{Y}_{ges}] &= \begin{bmatrix} \frac{2}{3R} & -\frac{1}{3R} \\ -\frac{1}{3R} + g_m & \frac{2}{3R} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

5) Bestimmung der Transimpedanz:

$$\underline{Z}_T = \left. \frac{\underline{U}_{aus}}{\underline{I}_{ein}} \right|_{\underline{I}_{aus}=0}$$

$$\Rightarrow \underline{I}_2 = \underline{I}_{aus} = 0 = \underline{U}_1 \underline{Y}_{21} + \underline{U}_2 \underline{Y}_{22}$$

$$\underline{U}_1 = \frac{-\underline{U}_2 \underline{Y}_{22}}{\underline{Y}_{21}}$$

$$\underline{I}_1 = -\underline{U}_2 \frac{\underline{Y}_{22}}{\underline{Y}_{21}} \underline{Y}_{11} + \underline{U}_2 \underline{Y}_{12}$$

$$\underline{I}_1 = \underline{U}_2 \left(\underline{Y}_{12} - \frac{\underline{Y}_{22} \underline{Y}_{11}}{\underline{Y}_{21}} \right) = \underline{U}_2 \frac{\underline{Y}_{12} \underline{Y}_{21} - \underline{Y}_{11} \underline{Y}_{22}}{\underline{Y}_{21}}$$

$$\frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_1} = \frac{\underline{Y}_{21}}{\underline{Y}_{12} \underline{Y}_{21} - \underline{Y}_{11} \underline{Y}_{22}} = \frac{g_m - \frac{1}{3R}}{-\frac{1}{3R} \left(g_m - \frac{1}{3R} \right) - \left(\frac{2}{3R} \right)^2}$$


$$= \frac{-(3Rg_m - 1)}{g_m - \frac{1}{3R} + \frac{4}{3R}} = \frac{1 - 3Rg_m}{\frac{1}{R} + g_m}$$

6) Vereinfachung des Ausdrucks für \underline{Z}_T :

$$\begin{aligned} R \cdot g_m &\gg 1 \\ \Rightarrow g_m &\gg \frac{1}{R} \\ \Rightarrow \frac{U_2}{I_1} &\approx \frac{-3R \cdot g_m}{g_m} = \underline{\underline{-3R}} \end{aligned}$$

Aufgabe 6 (12 Punkte): Stabilität, Ortskurve

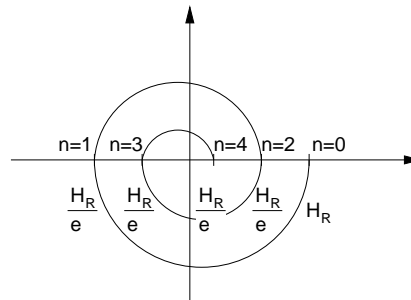1) Skizze der Ortskurve von $\underline{H}(j\omega)$:




2) a) Schwarz'sches Spiegelungsprinzip ist nicht erfüllt

b) für $\omega \rightarrow \infty$ würde Ampl. ∞

3) $H_0 + H_R e^{\frac{\omega}{\omega_0}} e^{j \frac{\omega}{\omega_0} \pi}$, $\omega < 0$.

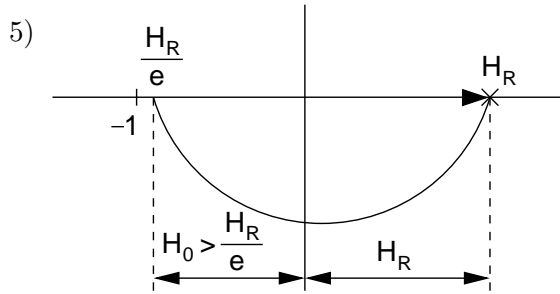4) Für $\varphi = -\pi$ (Punkt -1) muss $Q = P$ sein (keine Nullstelle für $\underline{H}(j\omega)$).

$\Rightarrow \frac{H_R}{e} < H_0$ (nach 1) darf -1 nicht umschlossen werden.



$$H(0) > \left(\frac{H_R}{e} + H_R \right) = H_R \left(1 + \frac{1}{e} \right)$$

Aufgabe 7 (8 Punkte): Gleichtakt-, Gegentaktzerlegung


1) Ansteuerung durch Überlagerung von Gleich- und Gegentaktquellen:

$$\underline{U}^+ = \frac{\underline{U}_a + \underline{U}_b}{2}$$


$$\underline{U}^- = \frac{\underline{U}_a - \underline{U}_b}{2}$$

$$\underline{U}_a = \underline{U}^+ + \underline{U}^-$$

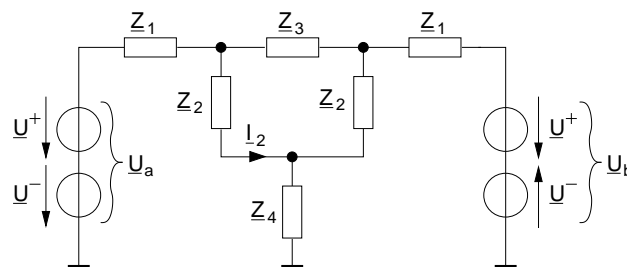
$$\underline{U}_b = \underline{U}^+ - \underline{U}^-$$



2) Gleichtakt - Ersatzschaltbild:

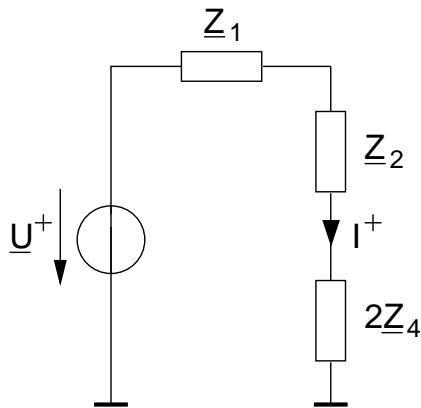

Gleichtakt - Ersatzschaltbild:

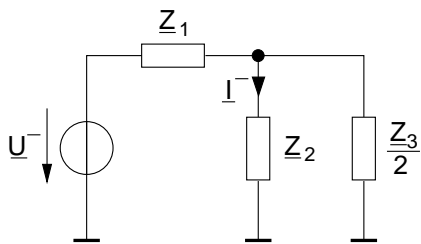


3) Strom I_2 durch Überlagerung der Ergebnisse von Gleich- und Gegentakt Ersatzschaltung:

$$I^+ = \frac{U^+}{Z_1 + Z_2 + 2Z_4} = \frac{U^+}{3Z}$$

$$I^- = \frac{U^-}{\frac{3}{2}Z} \cdot \frac{1}{2} = \frac{U^-}{3Z}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= I^+ + I^- = \frac{U^-}{3Z} + \frac{U^+}{3Z} \\ &= \frac{U_a - U_b}{2} \frac{1}{3Z} + \frac{U_a + U_b}{2} \frac{1}{3Z} \\ &= \frac{2U_a}{6Z} \end{aligned}$$

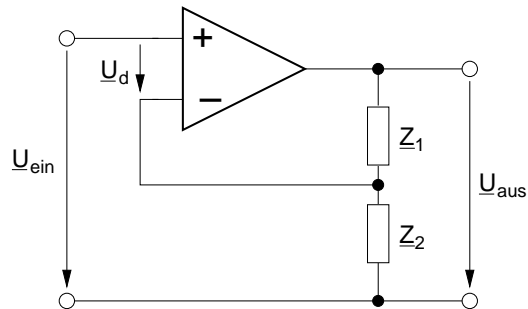Aufgabe 8 (15 Punkte): Operationsverstärker, Bode-Diagramm

1) Bestimmung der allgemeinen Verstärkung:

$$U_{aus} \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} + U_d = U_{ein}$$

$$U_{aus} \left(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2 + \frac{1}{v_u}} \right) = U_{ein}$$

$$\Rightarrow \frac{U_{aus}}{U_{ein}} = \frac{1}{\frac{1}{v_u} + \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}} = \frac{v_u}{1 + v_u \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}}$$

$$(Z_2 = R_2, \quad Z_1 = j\omega L)$$

2)

$$v_u = F_a, F_2(j\omega) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

$$F_0 = F_a F_2 = v_u \frac{R_2}{j\omega L + R_2} = v_u \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R_2}} = v_u \frac{1}{1 + \frac{j\omega}{\omega_c}}$$

3)


$$\underline{F}(j\omega) \text{ für } |v_u| \Rightarrow \infty = \frac{1}{\underline{F}_2}$$

4)

$$\underline{V}_U(j\omega) = \frac{V_0}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_0}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{10\omega_0}\right)} \quad V_0 = 10^4 \hat{=} 80dB$$

$$\underline{F}_0(j\omega) = \frac{v_0}{\left(1 + \frac{j\omega}{\omega_0}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{10\omega_0}\right) \left(1 + \frac{j\omega}{0,01\omega_0}\right)}$$
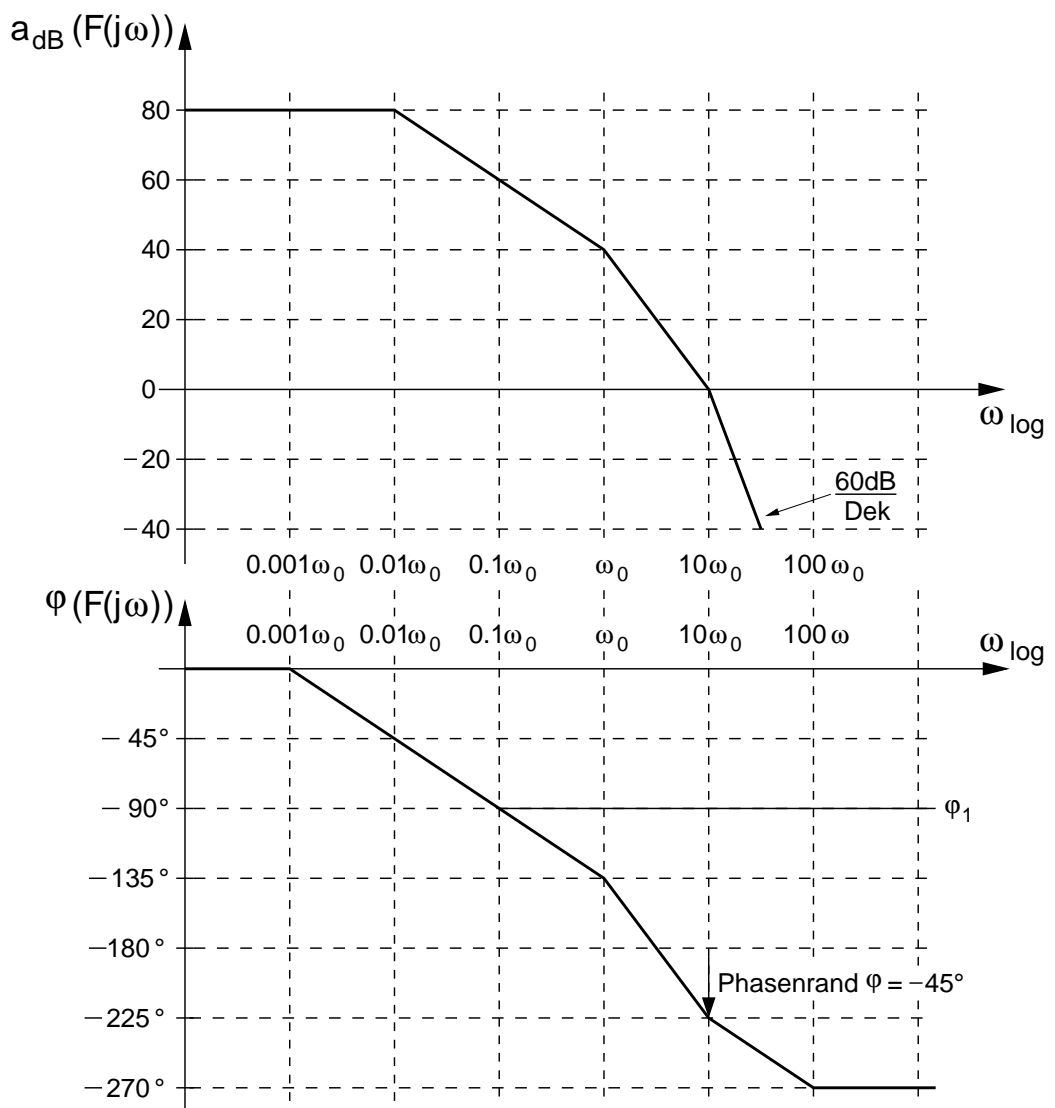
$$\frac{L}{R} = \frac{100}{\omega_0} \rightarrow \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{100}$$



5) Phasenrand: siehe Bodediagramm.

6) Für $\varphi = 45^\circ$ muss $v_0 = 10^2 = 40\text{dB}$ sein.