
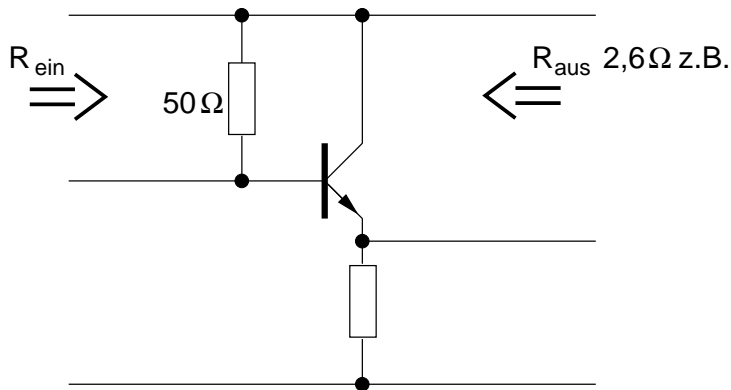




Aufgabe A)

	<b>EGS</b>	<b>KGS</b>	<b>BGS</b>
$R_{ein}$	$\beta r_e + r_b$ mittel	$\beta(R_L + r_e) + r_e$ gross	$r_e + \frac{r_b}{\beta}$ klein
$R_{aus}$	$\infty \left( \frac{1}{g_0} \right)$ gross	$\frac{R_G + r_b}{\beta} + r_e$ klein	$\infty \left( \gg \frac{1}{g_0} \right)$ sehr gross

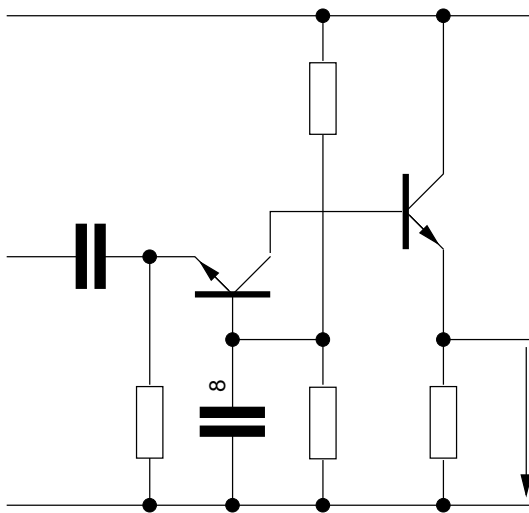Teil C): Kombination von BGS + KGS, oder als Schaltung mit einem Transistor



oder als rückgekoppelte Schaltung:

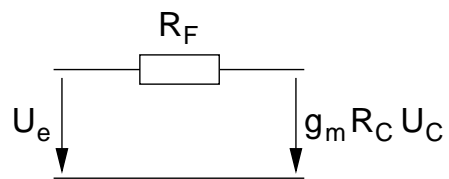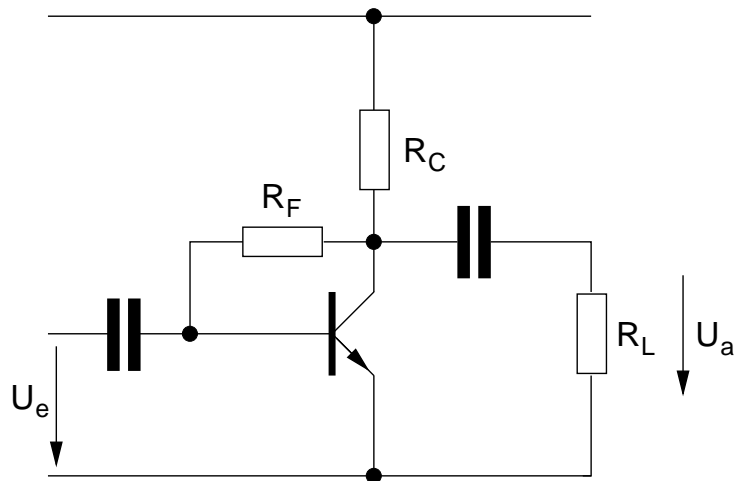

$$R_{in} = \frac{U_e R_F}{U_e (1 + g_m R_C)} = \frac{R_F}{1 + g_m R_C}$$

Aufgabe B)

$$i_D(t) = I_S e^{\left( \frac{U_0 + \Delta U(t)}{U_T} \right)}$$

$$i_D \approx a_0 + a_1 \Delta u + a_2 \Delta u^2 + a_3 \Delta u^3$$

$$\Delta u = u \cos(\omega_u t) + v \cos(\omega_v t)$$

siehe Skript S. 87ff

Aufgabe C)

$$U_2 = -U_1 g_m Z_L \quad Z_L = R_L \parallel C_L = \frac{R_L \frac{1}{j\omega C_L}}{R_L + \frac{1}{j\omega C_L}} = \frac{R_L}{j\omega C_L R_L + 1}$$
$$= -U_1 \frac{g_m R_L}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{mit } \omega_0 = \frac{1}{R_L C_L}$$

$$\Rightarrow \frac{U_2}{U_1} = -\frac{g_m R_L}{1 + j \frac{\omega}{\omega_0}}$$

$$g_m = \frac{I_C}{U_T} = \frac{I_S e^{\frac{U_{be}}{U_T}}}{U_T}$$

$$= \frac{10^{-16} e^{\frac{800}{26}} \text{ A}}{26 \text{ mV}} = 0,0887$$

$$\frac{1}{\omega_0} = \frac{1}{2\pi f_0} = R_L C_L$$

$$\Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi R_L C_L}$$

$$f_0(R_L = 10\Omega) = 160 \text{ GHz}$$

$$f_0(R_L = 100\Omega) = 16 \text{ GHz}$$

$$f_0(R_L = 1000\Omega) = 1,6 \text{ GHz}$$

$$20 \log(g_m R_L(10\Omega)) = -1 \text{ dB}$$

$$20 \log(g_m R_L(100\Omega)) = 18,9 \text{ dB}$$

$$20 \log(g_m R_L(1000\Omega)) = 39 \text{ dB}$$

