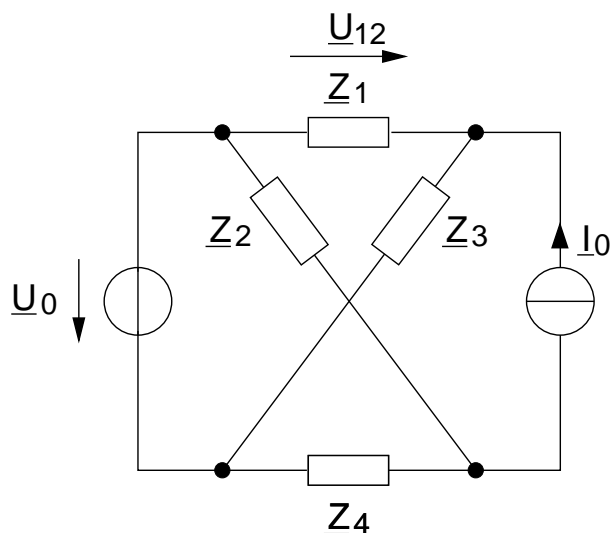




Gegeben ist das folgende Netzwerk:



1. Geben Sie eine Knotenadmittanzmatrix $[\mathbf{Y}]$ des Netzwerks an.
2. Stellen Sie ein Gleichungssystem der Form

$$[\mathbf{Y}] [\mathbf{U}] = [\mathbf{I}]$$

auf, dass die im Vektor $[\mathbf{I}]$ enthaltenen Quellgrößen (Ursachen) mit den im Vektor $[\mathbf{U}]$ enthaltenen Knotenpotenzialen verknüpft.

3. Berechnen Sie mit Hilfe des Gleichungssystems aus 2) die Spannung \underline{U}_{12} im Netzwerk.
4. Bestimmen Sie aus dem eben erhaltenen Ergebnis die Wirkungsfunktionen

$$\underline{Z} = \left. \frac{\underline{U}_{12}}{\underline{I}_0} \right|_{\underline{U}_0=0} \quad \text{und} \quad \underline{F} = \left. \frac{\underline{U}_{12}}{\underline{U}_0} \right|_{\underline{I}_0=0}$$

mit denen gemäß Überlagerungssatz gilt

$$\underline{U}_{12} = \underline{F} \underline{U}_0 + \underline{Z} \underline{I}_0.$$

5. Wie ändert sich die Knotenadmittanzmatrix und das Ergebnis unter 4), wenn gilt:

$$\underline{I}_0 = g_m \underline{U}_{12}, \quad \text{wobei } g_m \in \mathbb{R}$$

Besprechung dieses Blatts und des Rests von Übungsblatt 4: 21.05.2014