

**Aufgabe 1) Rückkopplung, Zweitor.**

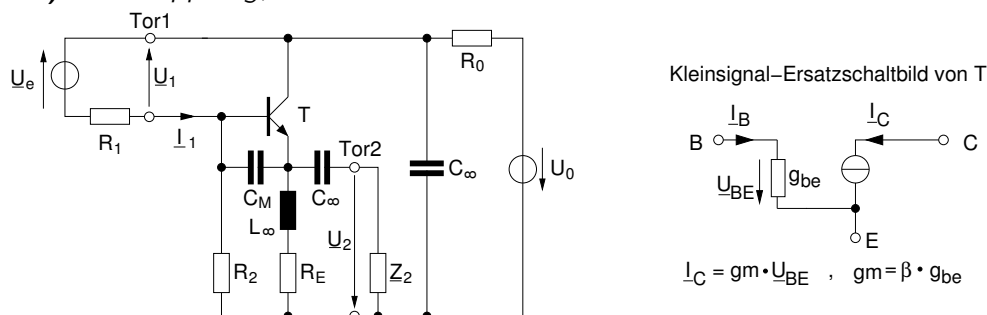


Abbildung 1: Zu untersuchende Transistorschaltung.

Gegeben ist die Schaltung in Abbildung 1 links. Darin kann  $\omega C_\infty$  für alle Betriebsfrequenzen als unendlich groß angenommen werden. Für den Transistor T gilt das auf der rechten Seite dargestellte Kleinsignalerersatzschaltbild.

1. Zeichnen Sie das Wechselstromersatzschaltbild der Transistorschaltung. Um welche Transistorgrundschaltung handelt es sich?
2. Formen Sie das Wechselstromersatzschaltbild zwischen den Toren 1 und 2 für eine Berechnung mit einem Haupt- und einem Rückkopplungszweitor um. Ordnen Sie dazu den Transistor T dem Hauptzweitor und die restlichen Bauelemente dem Rückkopplungszweitor zu. Die Zweitore werden durch die Quelle  $\underline{U}_e$ ,  $R_1$  an Tor 1 angesteuert und durch die Impedanz  $\underline{Z}_2$  an Tor 2 belastet.
3. Zeichnen Sie das Kleinsignalerersatzschaltbild der Schaltung aus dem vorangegangenen Aufgabenpunkt. Verwenden Sie dazu das Transistor-Ersatzschaltbild aus Abb. 1 rechts.
4. Um welche Art der Rückkopplung handelt es sich? Wählen Sie eine für die Art der Rückkopplung geeignete Matrixdarstellung aus. Begründen Sie Ihre Entscheidung!
5. Bestimmen Sie die Elemente der Matrix von Haupt- und Rückkopplungszweitor anhand des Kleinsignalerersatzschaltbildes. Bestimmen Sie die Elemente der Matrix der Gesamtschaltung.
6. Bestimmen Sie die Eingangsimpedanz  $\underline{Z}_{ein} = \frac{U_1}{I_1}$  für beliebige Last  $\underline{Z}_2$  mit Hilfe der Matrixdarstellung.
7. Wie muss  $\underline{Z}_2$  für optimale Wirkung der Rückkopplung gewählt werden? Interpretieren Sie für diese Wahl das Ergebnis für die Eingangsimpedanz  $\underline{Z}_{ein}$  aus dem letzten Aufgabenpunkt hinsichtlich der Wirkung der Schaltung für  $C_M \rightarrow \infty$ .