



Aufgabe 1) *Knotenpotentialverfahren.*

Gegeben ist das in Abbildung 1 gezeigte Netzwerk

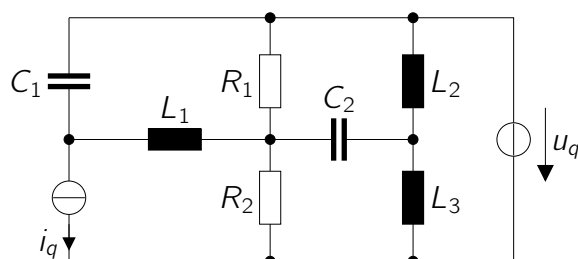


Abbildung 1: Zu berechnendes Netzwerk.

1. Zeichnen Sie das Netzwerk so um, dass es durch allgemeine Zweige dargestellt werden kann.
2. Zeichnen Sie den Graphen des Netzwerks.
3. Wie viele Zweige Z und Knoten K enthält das Netzwerk? Nummerieren Sie die Zweige und Knoten.
4. Geben Sie einen Baum des Netzwerkes und den entsprechenden Kobaum an.
5. Zeichnen Sie die Stromschleifen der unabhängigen Ströme.
6. Geben Sie die Knoteninzidenzmatrix A_a des Netzwerks an.
7. (a) Geben Sie die Kirchhoffsche Knotenregel (KCL) in vektorieller Form an.
(b) Zerlegen Sie die reduzierte Knoteninzidenzmatrix in zwei Teilmatrizen ($A = [A_t \ A_l]$) für Baum und Kobaum und zeigen Sie, wie mit Hilfe dieser Zerlegung die abhängigen Ströme des Baums aus den unabhängigen Strömen des Kobaums berechnet werden können.
(c) Geben Sie Gleichungen an, mit denen die Zweigspannungen aus den Knotenpotentialen berechnet werden können.

Besprechung des Blatts: 29.06.2017