

# Wirkungs-Ersatzschaltbild des Bipolartransistors

M. Möller, EuS, Uni Saarland 2008

Beschreibt Näherungen für Spannungs-, Stromverstärkung, Ein- und Ausgangswiderstand aller drei Grundschaltungen.

Voraussetzung für die Gültigkeit:

Näherungen der exakten Rechnung, El.II Skript S. 56, müssen erfüllt sein.

