

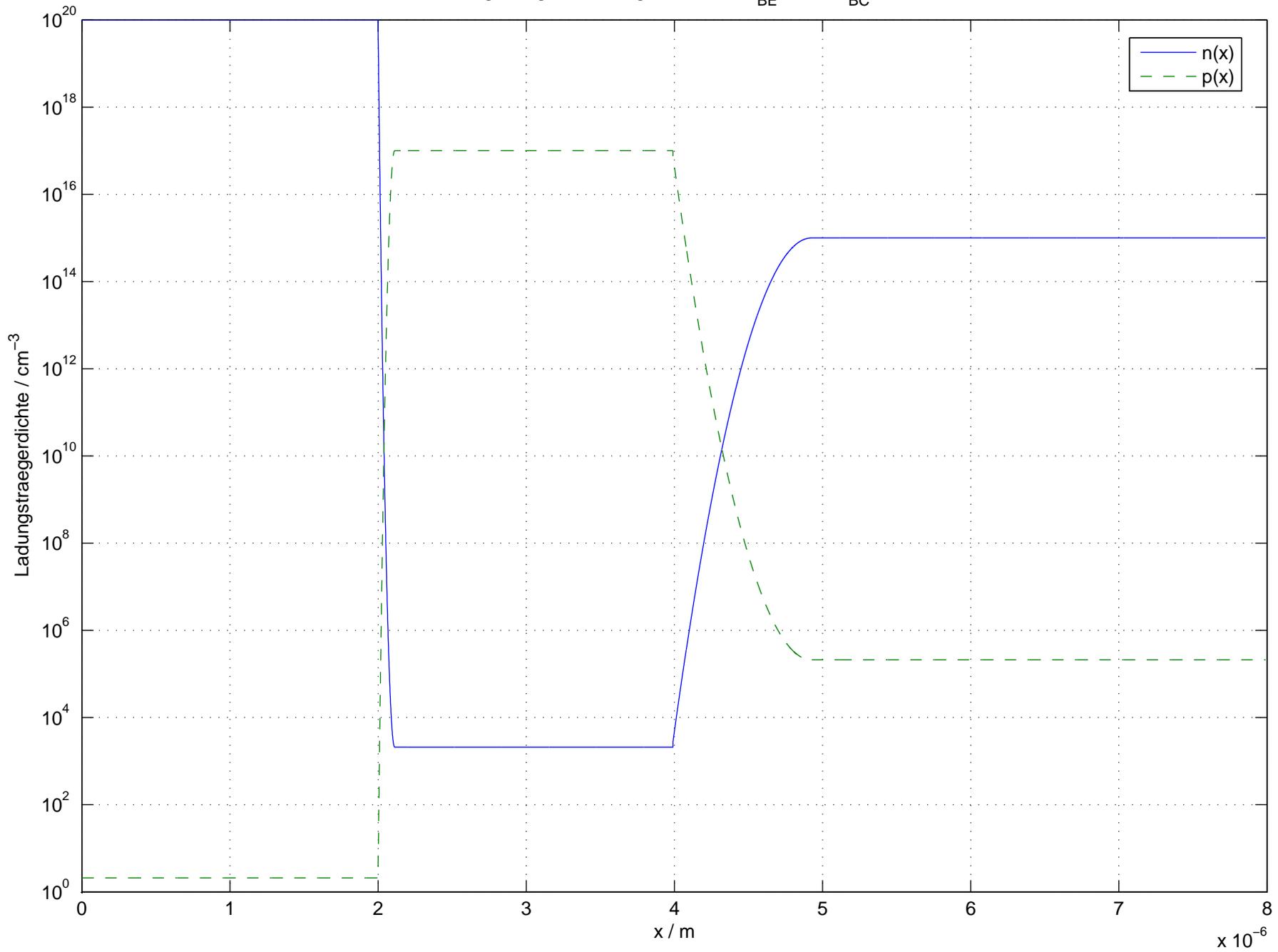


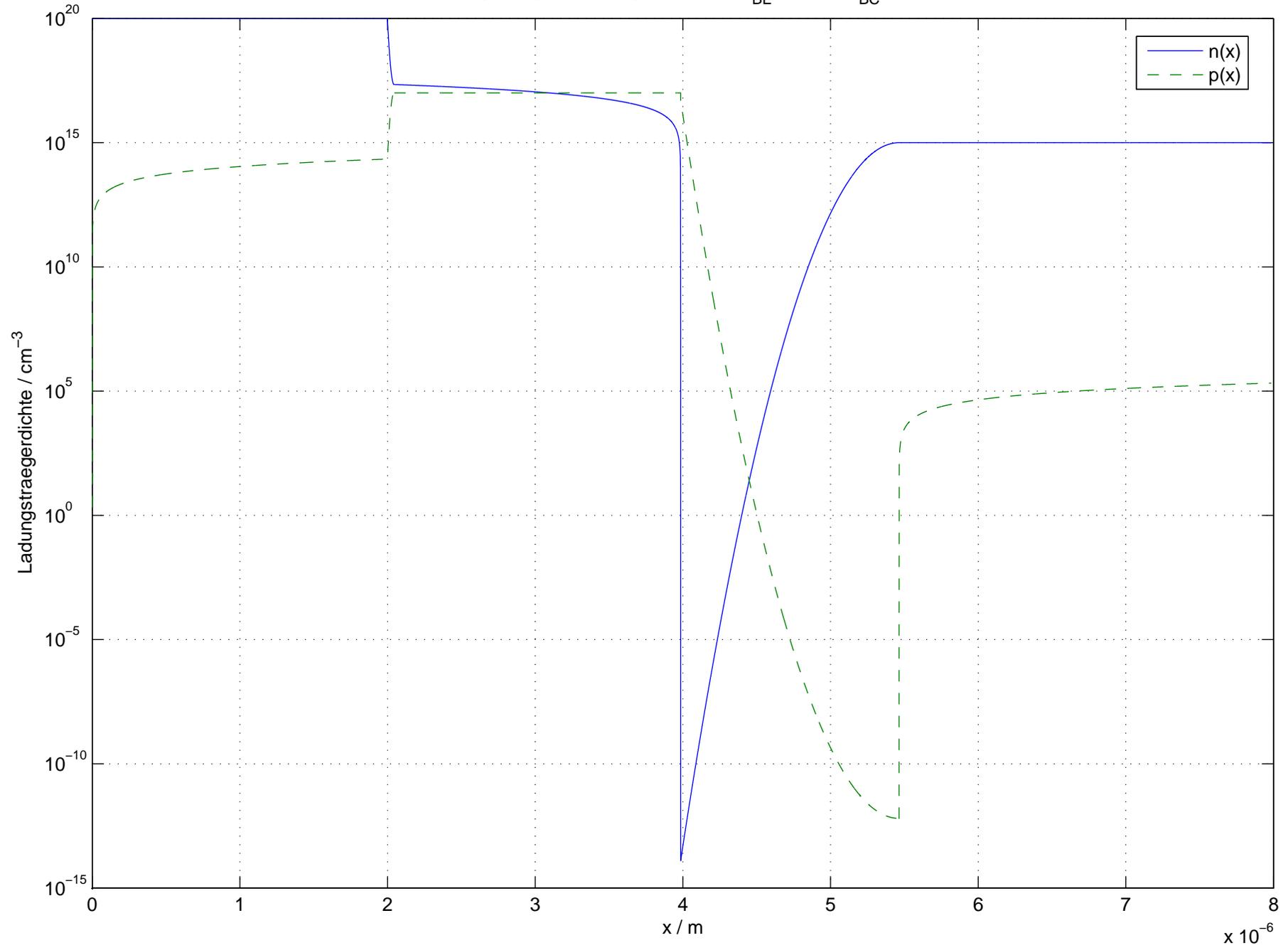Ladungstraegerverteilung in RLZ bei $U_{BE} = 0\text{ V}$, $U_{BC} = 0\text{ V}$




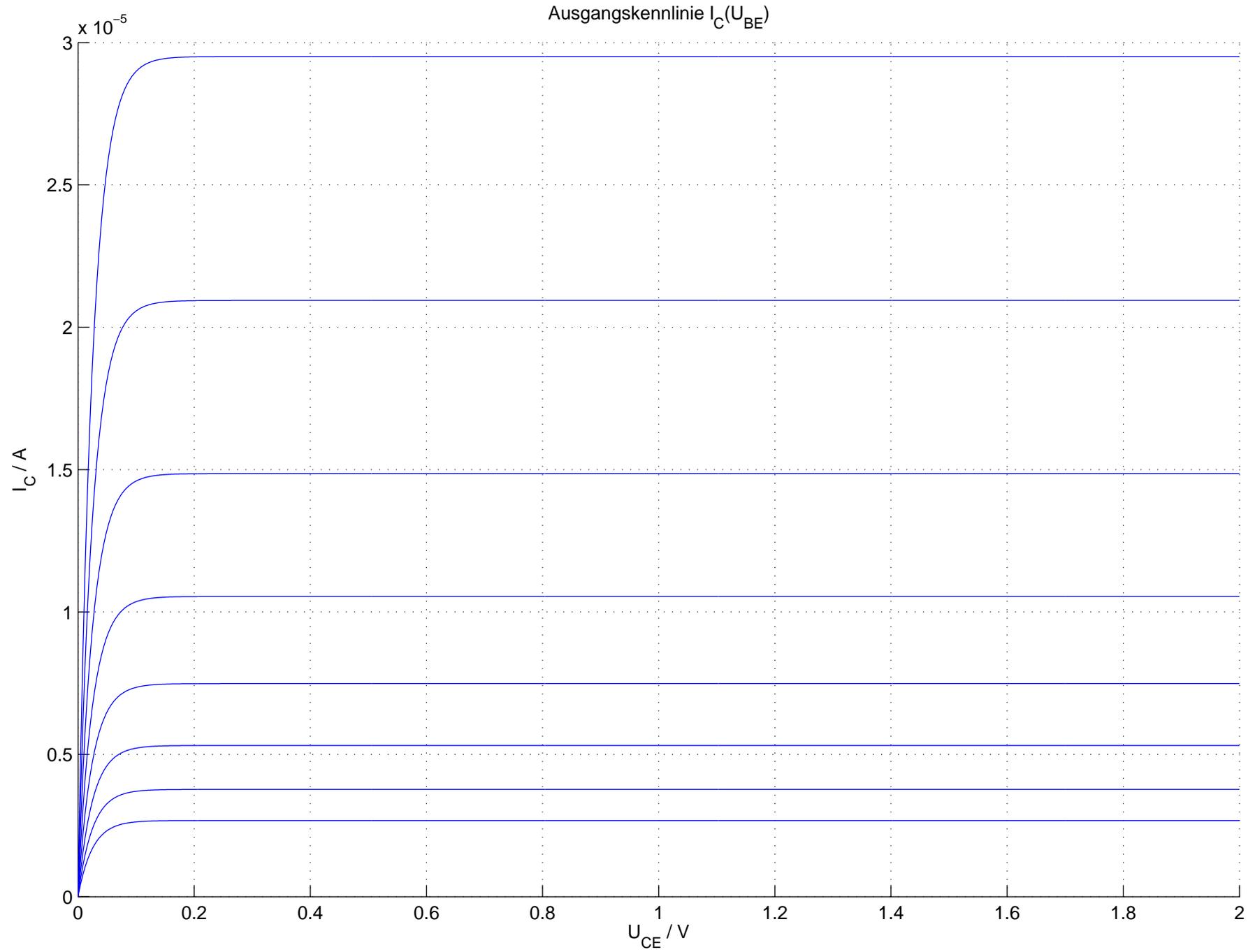Ladungstraegerverteilung in RLZ bei $U_{BE} = 0.8 \text{ V}$, $U_{BC} = -1 \text{ V}$





Stromverstaerkung $I_C(I_B)$

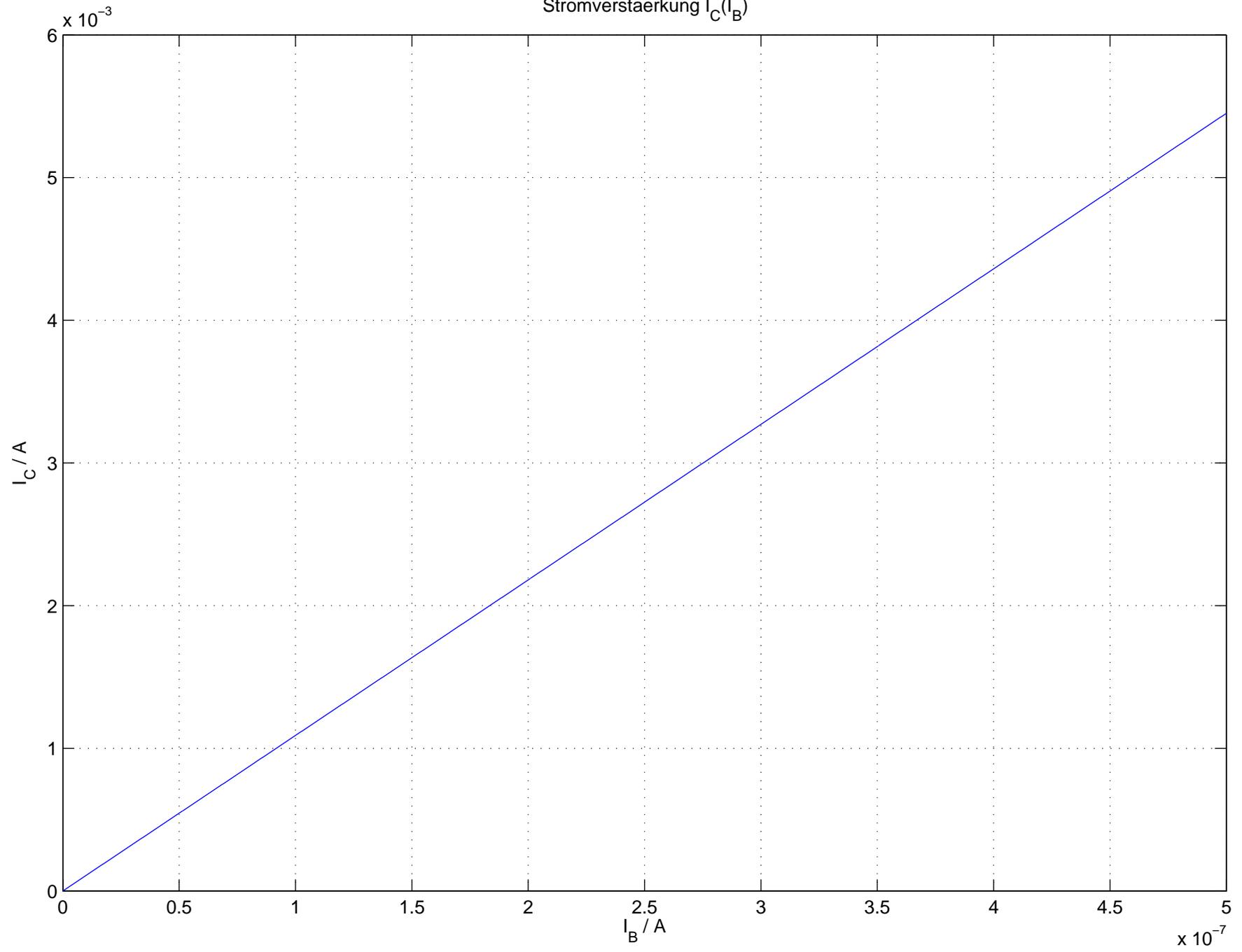

Steuerkennlinie $I_B(U_{BE}), U_{CE} = 2 \text{ V}$

